

同济大学计算机系

数字逻辑课程实验报告



学 号 2151140

姓 名 王谦

专 业 信息安全

授课老师 郭玉臣

一、实验内容

在本次实验中，我们将使用 Verilog HDL 语言实现 D 触发器、JK 触发器以及 PC 寄存器的设计和仿真。

二、硬件逻辑图

（实验步骤中要求用 logisim 画图的实验，在该部分给出 logisim 原理图，否则该部分在实验报告中不用写）


三、模块建模

（该部分要求对实验中建模的所有模块进行功能描述，并列出各模块建模的 verilog 代码）

- 1. 同步复位 D 触发器，当时钟信号上升沿时，RST_n 为低电平时复位，否则执行 D 触发器功能。

 a) 同步复位 D 触发器

```
module Synchronous_D_FF(  
    input CLK,           //时钟信号，上升沿有效  
    input D,             //输入信号 D  
    input RST_n,         //复位信号，低电平有效  
    output reg Q1,       //输出信号 Q  
    output reg Q2        //输出信号  $\bar{Q}$   
);
```



输入		输出		说明
D	CLK	Q	\bar{Q}	
1	↑	1	0	置位（存 1）
0	↑	0	1	复位（存 0）

图 6.6.2 D 触发器逻辑图及其功能表


```
module Synchronous_D_FF(CLK,D,RST_n,Q1,Q2);  
input CLK;  
input D,RST_n;  
output reg Q1,Q2;
```

```
always@(posedge CLK)
begin
if (~RST_n)
begin Q1 = 1'b0;
Q2 = !Q1; end
else
begin Q1 = D;
Q2 = !Q1; end
end
endmodule
```

2. 异步复位 D 触发器，类似于 1，但是复位不再被时钟信号约束

 b) 异步复位 D 触发器

```
module Asynchronous_D_FF(
input CLK,          //时钟信号，上升沿有效
input D,            //输入信号 D
input RST_n,        //复位信号，低电平有效
output reg Q1,      //输出信号 Q
output reg Q2       //输出信号  $\bar{Q}$ 
);
```



输入		输出		说明
D	CLK	Q	\bar{Q}	
1	↑	1	0	置位（存 1）
0	↑	0	1	复位（存 0）

图 6.6.2 D 触发器逻辑图及其功能表

```
module Asynchronous_D_FF(CLK,D,RST_n,Q1,Q2);
input CLK;
input D,RST_n;
output reg Q1,Q2;

always@(posedge CLK or posedge RST_n)
begin
if (~RST_n)
begin Q1 = 1'b0;
Q2 = !Q1; end
else
begin Q1 = D;
```

```

        Q2 = !Q1; end
    end
endmodule

```

3. 异步复位 JK 触发器

c) JK 触发器

JK 触发器是一种广泛应用的触发器类型。字母 J 和 K 只表示它们是两个数据输入端符号，没有什么特别含义。JK 触发器与 SR 触发器在置位、复位方面的功能是相同的，不同之处在于，JK 触发器改进了 SR 触发器存在的不稳定状态。当 $J=1$ ， $K=1$ 时，对每一个连续的时钟脉冲，触发器可改变成相反状态或计数状态，这种工作方式称为交替操作。图 6.6.3 所示为 JK 触发器的内部逻辑及其功能表。

 


图 6.6.3 JK 触发器逻辑图及其功能表

c) 异步复位 JK 触发器

```

module JK_FF(
    input CLK,           //时钟信号，上升沿有效
    input J,             //输入信号 J
    input K,             //输入信号 K
    input RST_n,         //复位信号，低电平有效
    output reg Q1,       //输出信号 Q
    output reg Q2        //输出信号  $\bar{Q}$ 
);

```

提示： 上升沿触发使用 `always @ (posedge clk)`

```

module JK_FF(CLK,J,K,RST_n,Q1,Q2);
input CLK;
input J,K,RST_n;
output reg Q1,Q2;

always@(posedge CLK or posedge RST_n)
begin
    if(RST_n)
        begin Q1 = (J && ~Q1 || ~K && Q1);

```

```

        Q2 = ~Q1; end
    else
        begin Q1 = 1'b0;
            Q2 = ~Q1; end
    end
endmodule

```

4.PC 寄存器

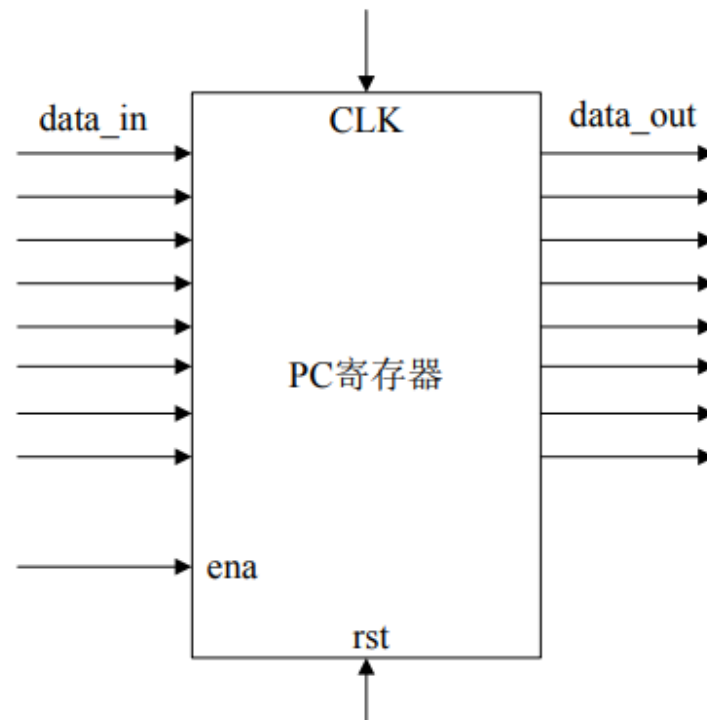


图 6.6.4 PC 寄存器功能图

```

module pcreg(
    input clk,    //1 位输入，寄存器时钟信号，上升沿时为 PC 寄存器赋值
    input rst,    //1 位输入，异步重置信号，高电平时将 PC 寄存器清零
                //注：当 ena 信号无效时，rst 也可以重置寄存器
    input ena,    //1 位输入，有效信号高电平时 PC 寄存器读入 data_in
                //的值，否则保持原有输出
    input [31:0] data_in, //32 位输入，输入数据将被存入寄存器内部
    output reg [31:0] data_out //32 位输出，工作时始终输出 PC
                //寄存器内部存储的值
);

```

```

module pcreg(clk,rst,ena,data_in,data_out);
input clk, rst, ena;
input [31:0] data_in;
output [31:0] data_out;

reg [31:0] data = 32'b0;
always @(posedge clk or posedge rst)
    begin
        if(rst)
            begin
                data <= 32'h0000_0000;          //reset key
            end
        else
            begin
                if(ena) begin data <= data_in; end      //enable ,input
            end
        end
    end
assign data_out = data;
endmodule

```

四、测试模块建模

（要求列写各建模模块的 test bench 模块代码）

```

1.
`timescale 1ns / 1ns
module Synchronous_D_FF_tb;
reg CLK;
reg D, RST_n;
wire Q1,Q2;

initial CLK = 0;
always #5 CLK = ~CLK;
initial
begin
    D = 1;
    RST_n = 1;
    #11 D = 0;
    #12 D = 1;
    #13
    RST_n = 0;
    #11 D = 0;
    #12 D = 1;
    #13

```

```

        RST_n = 1;
        #11 D = 0;
        #12 D = 1;
        #13
        RST_n = 0;
        #11 D = 0;
        #12 D = 1;
        #20 $stop;
    end

```

```

Synchronous_D_FF
Synchronous_D_FF_init(
.CLK(CLK),
.D(D),
.RST_n(RST_n),
.Q1(Q1),
.Q2(Q2)
);
Endmodule

```

```

2.
`timescale 1ns / 1ns
module Asynchronous_D_FF_tb;
reg CLK;
reg D, RST_n;
wire Q1,Q2;

```

```

initial CLK = 0;
always #5 CLK = ~CLK;
initial
begin
    D = 1;
    RST_n = 1;
    #11 D = 0;
    #12 D = 1;
    #13
    RST_n = 0;
    #11 D = 0;
    #12 D = 1;
    #13
    RST_n = 1;
    #11 D = 0;
    #12 D = 1;
    #13

```

```

        RST_n = 0;
        #11 D = 0;
        #12 D = 1;
        #20 $stop;
    end

    Asynchronous_D_FF
    Asynchronous_D_FF_init(
        .CLK(CLK),
        .D(D),
        .RST_n(RST_n),
        .Q1(Q1),
        .Q2(Q2)
    );
Endmodule

```

```

3.
`timescale 1ns / 1ns
module JK_FF_tb;
    reg CLK;
    reg J, K, RST_n;
    wire Q1,Q2;

    initial CLK = 0;
    always #5 CLK = ~CLK;
    initial
    begin
        J = 0;K = 1;
        RST_n = 1;
        #11 J = 0;K = 0;
        #12 J = 1;K = 0;
        #13 J = 1;K = 1;
        #14
        RST_n = 0;
        #11 J = 0;K = 0;
        #12 J = 1;K = 0;
        #13 J = 1;K = 1;
        #14
        RST_n = 1;
        #11 J = 0;K = 0;
        #12 J = 1;K = 0;
        #13 J = 1;K = 1;
        #14
        RST_n = 0;
    end

```



```

        #11 J = 0;K = 0;
        #12 J = 1;K = 0;
        #13 J = 1;K = 1;
        #14
        $stop;

end

JK_FF
JK_FF_init(
.CLK(CLK),
.J(J),
.K(K),
.RST_n(RST_n),
.Q1(Q1),
.Q2(Q2)
);
endmodule

4.
`timescale 1ns / 1ns
module pcreg_tb;
reg [31:0] data_in;
reg clk, rst, ena;
wire [31:0] data_out;

initial clk = 0;
always #5 clk = ~clk;

initial
begin
    rst = 0;ena = 1;
    data_in = 32'b10101010_10101010_10101010_10101010;
    #13 rst = 1; ena = 1;
    #13
    data_in = 32'b10111010_10111010_10111010_10111010;
    #13 rst = 0; ena = 0;
    #13 rst = 0; ena = 1;
    #13 rst = 1; ena = 0;
    #13
    $stop;
end

pcreg

```

```


pcreg_init(
.clk(clk),
.rst(rst),
.ena(ena),
.data_in(data_in),
.data_out(data_out)
);
endmodule

```


五、实验结果


（该部分可截图说明，要求 logisim 逻辑验证图、modelsim 仿真波形图、以及下板后的实验结果贴图（实验步骤中没有下板要求的实验，不需要下板贴图））

1.

 


初始 RST_n 为低电位有效，故 D 无法产生影响：

 

 


即使时钟信号到来也无法产生影响：

 

当 RST_n 处于高电位时，时钟上升沿时，D 有效：




RST_n 回到低电位，但是时钟上升沿没有到来，输出维持之前的状态：

 



时钟上升沿到来，RST_n 生效，输出被重置：




2.

 

初始 RST_n 为低电位有效，故 D 无法产生影响：

  


即使时钟信号到来也无法产生影响：

 


当 RST_n 处于高电位时，时钟上升沿时，D 有效：



 
RST_n 回到低电位，虽然时钟上升沿没有到来，但由于异步复位，重置返回初始状态：




3.

 


J=1,K=0, 但 RST_n 低电位，处于复位状态：

 


RST_n 变为高电位时，触发器生效：

 


J=0,K=1, 不论复位与否，始终保持 Q=0：

 

J=1,K=1, 复位状态或生效状态由 Q=1 转变而来均为此种情况:

 

J=1,K=1, 解除复位状态, 由 Q=0 转变而来:

 

4.

```

module pcreg(
    input clk,    //1 位输入，寄存器时钟信号，上升沿时为 PC 寄存器赋值
    input rst,    //1 位输入，异步重置信号，高电平时将 PC 寄存器清零
                //注：当 ena 信号无效时，rst 也可以重置寄存器
    input ena,    //1 位输入，有效信号高电平时 PC 寄存器读入 data_in
                //的值，否则保持原有输出
    input [31:0] data_in, //32 位输入，输入数据将被存入寄存器内部
    output reg [31:0] data_out //32 位输出，工作时始终输出 PC
                //寄存器内部存储的值
);

```

以下过程自初始开始，可以通过观察 value 得到变化情况：



