

同济大学计算机系

数字逻辑课程实验报告



学 号 2151140

姓 名 王谦

专 业 信息安全

授课老师 郭玉臣

一、实验内容

在本次实验中，我们将使用 Verilog HDL 语言实现 4 位比较器、8 位比较器、无符号加法器和有符号加法器的设计和仿真。

二、硬件逻辑图

（实验步骤中要求用 logisim 画图的实验，在该部分给出 logisim 原理图，否则该部分在实验报告中不用写）

三、模块建模

（该部分要求对实验中建模的所有模块进行功能描述，并列出各模块建模的 verilog 代码）

- 1. 比较 iData_a 和 iData_b 的大小，大于则 oData 为 100；小于则 oData 为 010；相等则参考 iData，oData 与 iData 一致。

表 6.5.1 4 位二进制数比较器 74C85 真值表

比较输入				级联输入			输出		
a3b3	a2b2	a1b1	a0b0	a>b	a<b	a=b	A>B	A<B	A=B
a3>b3	x	x	x	x	x	x	1	0	0
a3<b3	x	x	x	x	x	x	0	1	0
a3=b3	a2>b2	x	x	x	x	x	1	0	0
a3=b3	a2<b2	x	x	x	x	x	0	1	0
a3=b3	a2=b2	a1>b1	x	x	x	x	1	0	0
a3=b3	a2=b2	a1<b1	x	x	x	x	0	1	0
a3=b3	a2=b2	a1=b1	a0>b0	x	x	x	1	0	0
a3=b3	a2=b2	a1=b1	a0<b0	x	x	x	0	1	0
a3=b3	a2=b2	a1=b1	a0=b0	1	0	0	1	0	0
a3=b3	a2=b2	a1=b1	a0=b0	0	1	0	0	1	0
a3=b3	a2=b2	a1=b1	a0=b0	0	0	1	0	0	1

```
module DataCompare4(iData_a,iData_b,iData,oData);
input [3:0] iData_a,iData_b;
input [2:0] iData;
output reg [2:0] oData;

always@(iData_a or iData_b or iData)
begin
    if(iData_a>iData_b) begin oData=3'b100; end
```

```

        if(iData_a<iData_b) begin oData=3'b010; end
        if(iData_a==iData_b) begin oData=iData; end
    end
endmodule

```

2. 类似于 1，但是没有了 1 中的 iData，转而将 iData_a 和 iData_b 扩充

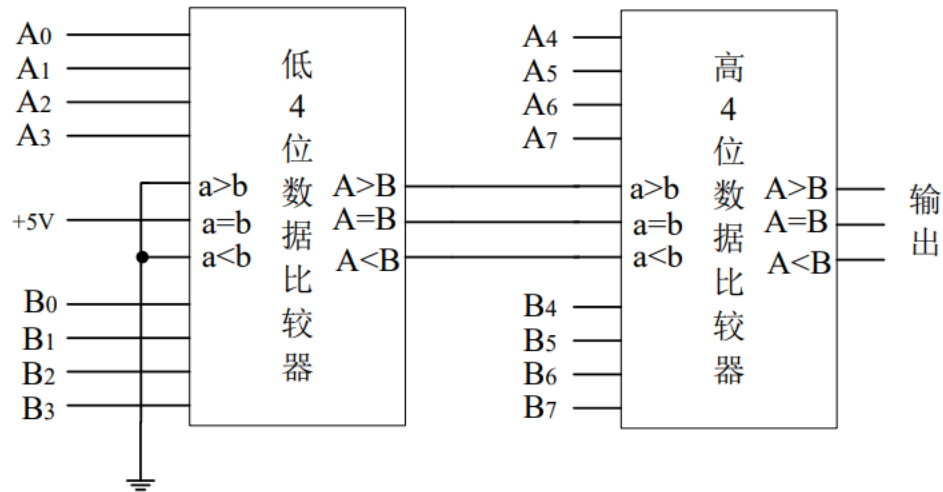


图 6.5.2 使用 2 片 74HC85 组成 8 位比较器

```

module DataCompare4(iData_a,iData_b,iData,oData);
    input [3:0] iData_a,iData_b;
    input [2:0] iData;
    output reg [2:0] oData;
    always@(iData_a or iData_b or iData)
    begin
        if(iData_a>iData_b) begin oData=3'b100; end
        if(iData_a<iData_b) begin oData=3'b010; end
        if(iData_a==iData_b) begin oData=iData; end
    end
end
endmodule

```

```

module DataCompare8(iData_a,iData_b,oData);
    input wire [7:0] iData_a; // 比较数
    input wire [7:0] iData_b; // 比较数
    output reg [2:0] oData; // 比较结果

    always @(iData_a or iData_b) // 行为描述

    begin
        if(iData_a == iData_b)
            begin oData = 1;end
        else if(iData_a < iData_b)

```


```

        begin oData = 2;end
    else if(iData_a > iData_b)
        begin oData = 4;end
    end

endmodule

```

3.

 

(b) 一位 FA 的逻辑图


利用位运算符简化关系如下所示

```

module FA(oS,oC,iA,iB,iC);
    input iA,iB,iC;
    output oS,oC;
    assign oS = iA ^ iB ^ iC;
    assign oC = iA & iB | iA & iC | iB & iC;
endmodule

```

4.

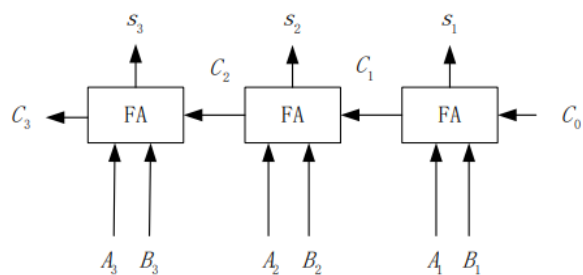

借助 3 中的模块为基本单位，调用计算 8 次

```
module FA(oS,oC,iA,iB,iC);
    input iA,iB,iC;
    output oS,oC;
    assign oS = iA ^ iB ^ iC;
    assign oC = iA & iB | iA & iC | iB & iC;
endmodule

module Adder(oData,oData_C,iData_a,iData_b,iC);
input[7:0]iData_a,iData_b;
input iC;
output[7:0]oData;
output oData_C;
wire [6 : 0] carry;

    FA m0(oData[0], carry[0], iData_a[0], iData_b[0], iC);
    FA m1(oData[1], carry[1], iData_a[1], iData_b[1], carry[0]);
    FA m2(oData[2], carry[2], iData_a[2], iData_b[2], carry[1]);
    FA m3(oData[3], carry[3], iData_a[3], iData_b[3], carry[2]);
    FA m4(oData[4], carry[4], iData_a[4], iData_b[4], carry[3]);
    FA m5(oData[5], carry[5], iData_a[5], iData_b[5], carry[4]);
    FA m6(oData[6], carry[6], iData_a[6], iData_b[6], carry[5]);
    FA m7(oData[7], oData_C, iData_a[7], iData_b[7], carry[6]);

endmodule
```

四、测试模块建模

（要求列写各建模模块的 test bench 模块代码）

1.

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module DataCompare4_tb;
reg [3:0] iData_a,iData_b;
reg [2:0] iData;
wire [2:0] oData;
initial
begin
    iData=3'b100;iData_a=4'b0110;iData_b=4'b0111;//<>
    #50
    iData=3'b001;iData_a=4'b0101;iData_b=4'b1010;//<=
    #50
    iData=3'b010;iData_a=4'b1111;iData_b=4'b1101;//><
```

```

#50
iData=3'b001;iData_a=4'b1111;iData_b=4'b1110;//>=
#50
iData=3'b100;iData_a=4'b0100;iData_b=4'b0010;//>>
#50
iData=3'b001;iData_a=4'b0001;iData_b=4'b0001;//==
#50
iData=3'b010;iData_a=4'b0101;iData_b=4'b0101;//=<
#50
iData=3'b100;iData_a=4'b0110;iData_b=4'b0110;//=>
#50
$stop;
end
DataCompare4
DataCompare4_init(
.iData(iData),
.iData_a(iData_a),
.iData_b(iData_b),
.oData(oData)
);
endmodule

```

2.

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```

module DataCompare8_tb;
reg [7:0] iData_a;
reg [7:0] iData_b;
wire [2:0] oData;

initial
begin

    iData_a=8'b0000_0000;iData_b=8'b0000_0000;

    #50
    iData_a=8'b0010_0100;iData_b=8'b0001_0010;

    #50
    iData_a=8'b0000_1000;iData_b=8'b0001_0000;

    #50
    iData_a=8'b0001_0010;iData_b=8'b0001_0010;
    #50

```

```
$stop;  
end
```

```
DataCompare8  
DataCompare8_init(  
    .oData(oData),  
    .iData_a(iData_a),  
    .iData_b(iData_b)  
);
```

```
Endmodule
```

3.

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module FA_tb;  
reg iA,iB,iC;  
wire oS,oC;
```

```
initial  
begin  
iC=0;  
iA=0;iB=0;  
#50  
iA=0;iB=1;  
#50  
iA=1;iB=1;  
#50  
iC=1;  
iA=0;iB=0;  
#50  
iA=0;iB=1;  
#50  
iA=1;iB=0;  
#50  
iA=1;iB=1;  
#50  
$stop;  
end
```

```
FA  
FA_init(  
    .iA(iA),  
    .iB(iB),
```

```
.iC(iC),
.oS(oS),
.oC(oC)
);
Endmodule
```

4.

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module Adder_tb;
    wire[7:0]oData;
    wire oData_C;
    reg [7:0] iData_a, iData_b;
    reg iC;

    initial
    begin
        iData_a = 8'b0000_0000; iData_b = 8'b0000_0000; iC = 1'b0; //0 + 0 + 0= 0
        #100 iData_a = 8'b0000_0001; iData_b = 8'b0000_0001; iC = 1'b1; //1 + 1 +
1 = 3
        #100 iData_a = 8'b0010_0000; iData_b = 8'b0010_0011; iC = 1'b1; //32 + 35
+ 1 = 68
        #100 iData_a = 8'b1111_1100; iData_b = 8'b0000_0011; iC = 1'b0; //252 + 3
+ 0 = 255
        #100 iData_a = 8'b1111_1100; iData_b = 8'b0000_0011; iC = 1'b1; //252 + 3
+ 1 = 256
        #100 iData_a = 8'b1111_1100; iData_b = 8'b0000_1000; iC = 1'b0; //252 + 8
+ 0 = 260 (溢出错误)
        #500 $stop;
    end

    Adder
m0(.oData(oData), .oData_C(oData_C), .iData_a(iData_a), .iData_b(iData_b), .iC(iC)
);





Endmodule
```



五、实验结果

（该部分可截图说明，要求 logisim 逻辑验证图、modelsim 仿真波形图、以及下板后的实验结果贴图（实验步骤中没有下板要求的实验，不需要下板贴图））

1.


Name	Value	10 ns	100 ns	200 ns	300 ns
iData_a[3:0]	6	6	5	f	4
iData_b[3:0]	6	7	a	d e	2 1
iData[2:0]	4	4	1	2 1	4 1
[2]	1				
[1]	0				
[0]	0				
oData[2:0]	4	2	4	1	2 4
[2]	1				
[1]	0				
[0]	0				

    


  

2.



Name	Value	0 ns	50 ns	100 ns	150 ns
iData_a[7:0]	12	00	24	08	12
iData_b[7:0]	12	00	12	10	12
oData[2:0]	1	1	4	2	1
[2]	0				
[1]	0				
[0]	1				


 


 


3.

Name	Value	0 ns	50 ns	100 ns	150 ns	200 ns	250 ns	300 ns
T_A	1							
T_B	1							
T_C	1							
T_{eS}	1							
T_{eC}	1							

  


  


4.

 


$$1+1+0=0$$

 

$$1+1+1=3$$

 


$$32 + 35 + 0 = 67$$

 

$$32 + 35 + 1 = 68$$



$$252 + 3 + 0 = 255$$

 

$$252 + 3 + 1 = 256$$

